

Grundlagen der Elektrotechnik



Tief- und Hochpass-Filter

TH-Köln 2021

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt

Tief- und Hochpass-Filter

- Einfache Frequenzverläufe mit
 - Kondensator
 - Induktivität
- Tiefpassfilter
 - Frequenzverlauf
 - Kennwerte
 - Vergleich Frequenz- und Zeitbereich
- Hochpassfilter
- Übersicht

Einfache Impedanzen

- **Kondensator**
Spannung fällt linear

$$\underline{U} = \underline{I} \cdot \frac{1}{j\omega \cdot C}$$

$$|\underline{U}| = |\underline{I}| \cdot \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$


$$\arg(\underline{U}) = -90^\circ$$

- **Induktivität**
Spannung steigt linear


$$\underline{U} = \underline{I} \cdot j\omega \cdot L$$

$$|\underline{U}| = |\underline{I}| \cdot 2\pi \cdot f \cdot L$$

$$\arg(\underline{U}) = 90^\circ$$

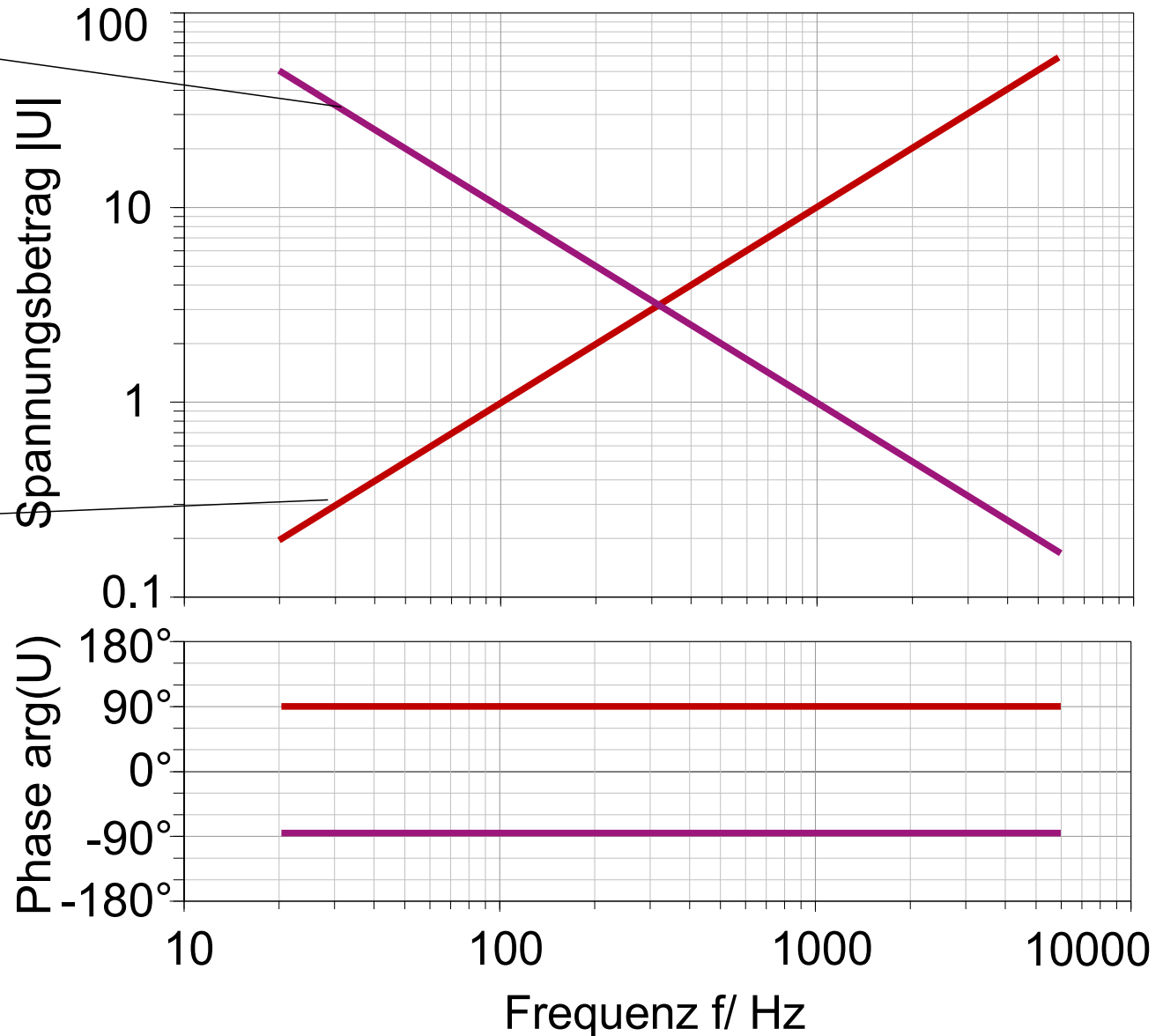

Tiefpass: Frequenzverlauf

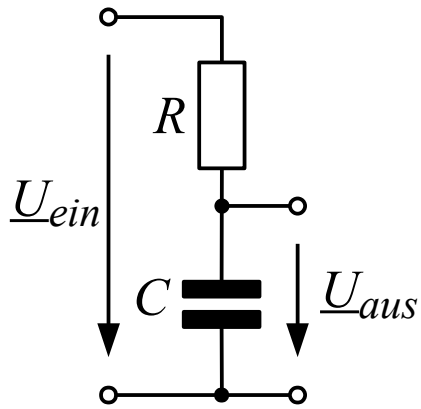


$$\frac{U_{aus}}{U_{ein}} = \underline{A} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}$$


$$= \frac{1}{j\omega \cdot C \cdot R + 1} = \frac{1}{\frac{1}{1/j\omega RC} + 1}$$

$$= \frac{1}{1/j\omega RC} \parallel 1$$

$$|\underline{A}| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{1/\omega RC}\right)^2 + \left(\frac{1}{1}\right)^2}}$$

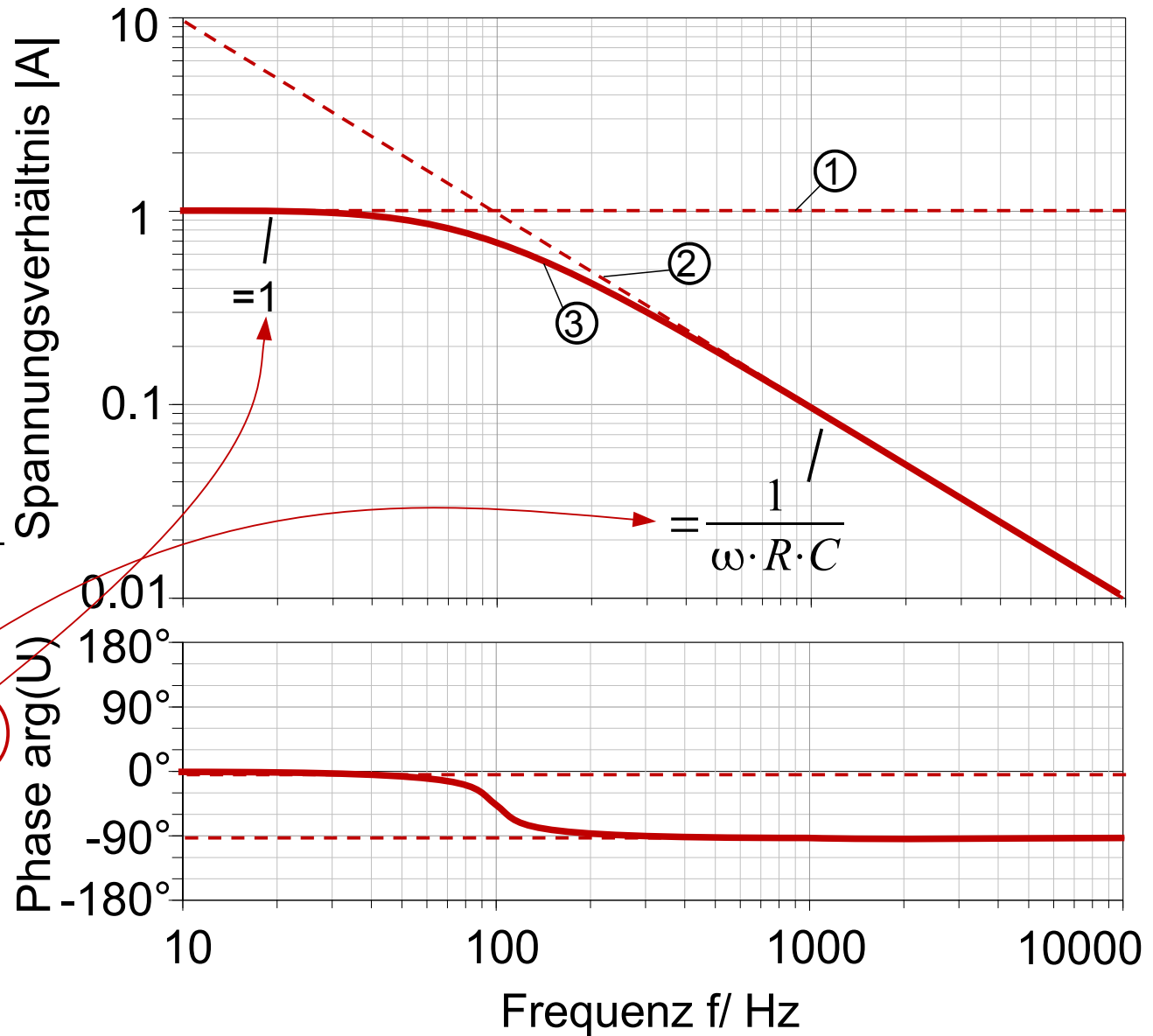

Tiefpass: Charakteristische Werte

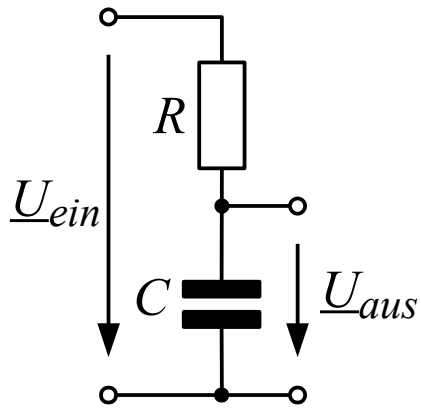

Schnittpunkt der Geraden:

Grenzfrequenz: $\omega_0 = 2\pi \cdot f_0$


$$1 = \frac{1}{\omega_0 \cdot R \cdot C} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R \cdot C}$$

Abweichung von Geraden:


$$|\Delta A| = \sqrt{2}$$

Phase:
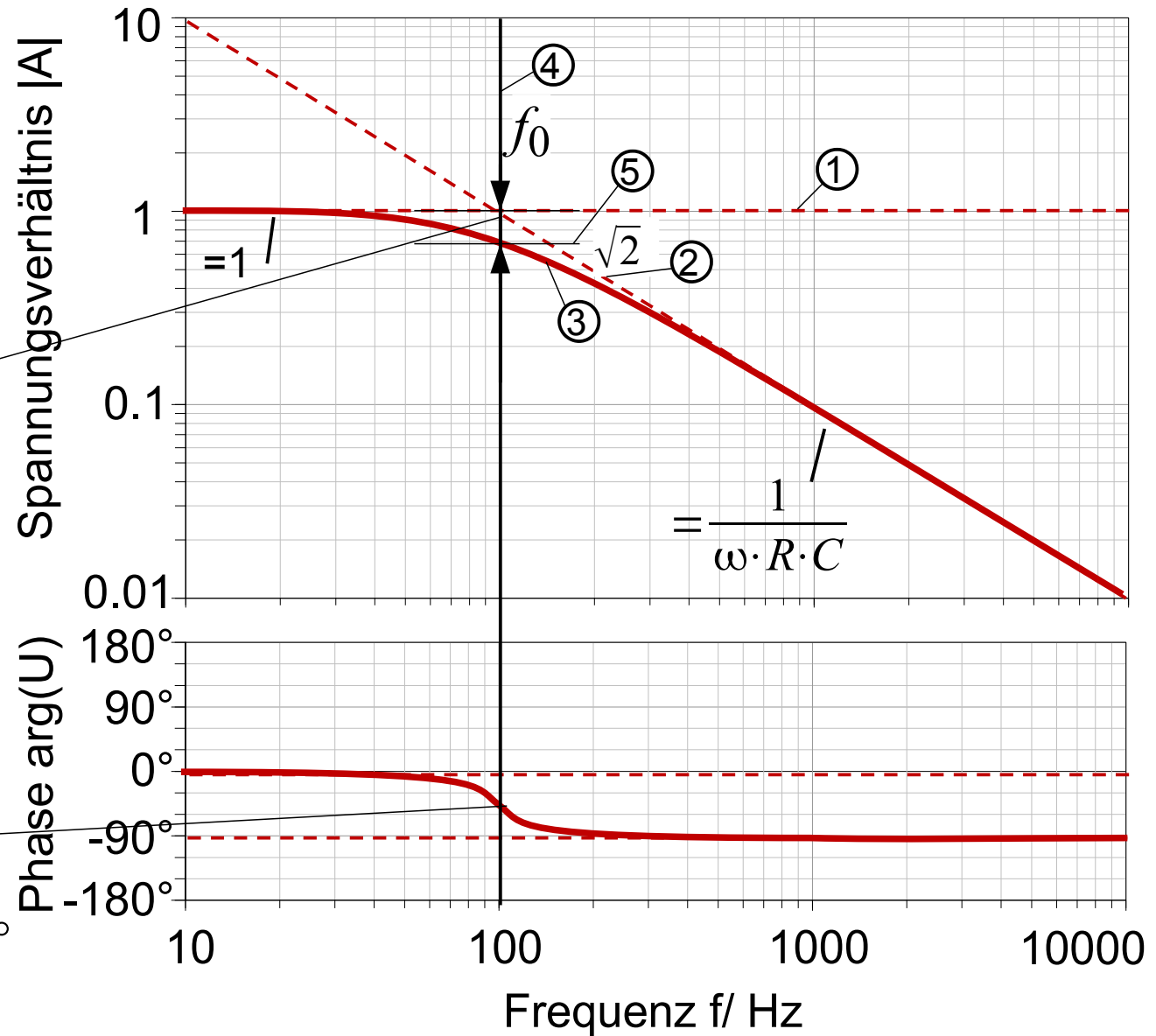
$$\operatorname{Re}(A) = \operatorname{Im}(A) \rightarrow \arg(A) = -45^\circ$$




Tiefpass: Zeit- und Frequenzbereich

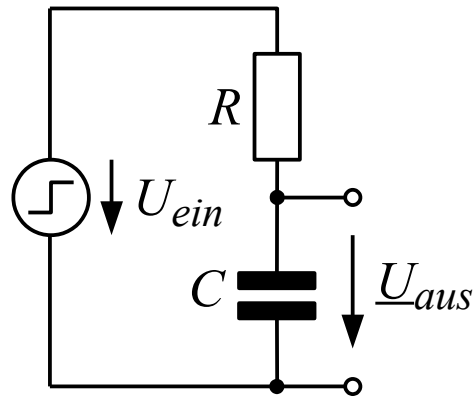

Kennwert:
Zeitkonstante

$$\tau = R \cdot C$$


$$\tau = \frac{1}{\omega_0}$$

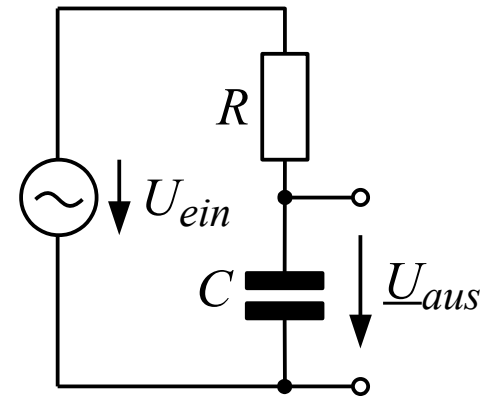

Kennwert:
Grenzfrequenz

$$\omega_0 = \frac{1}{R \cdot C}$$

Hochpass

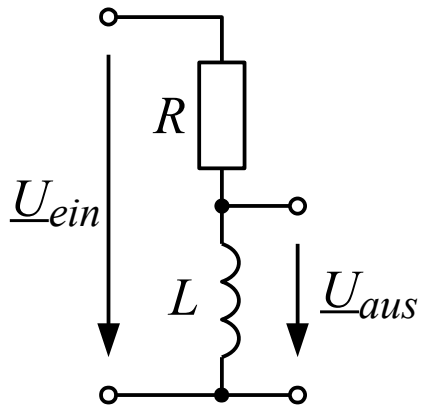


$$\frac{U_{aus}}{U_{ein}} = \underline{A} = \frac{j\omega \cdot L}{R + j\omega \cdot L}$$









$$= \frac{1}{\frac{R}{j\omega \cdot L} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L/R} + 1}$$

$$= j\omega L/R \parallel 1$$

$$|\underline{A}| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega L/R}\right)^2 + \left(\frac{1}{1}\right)^2}}$$

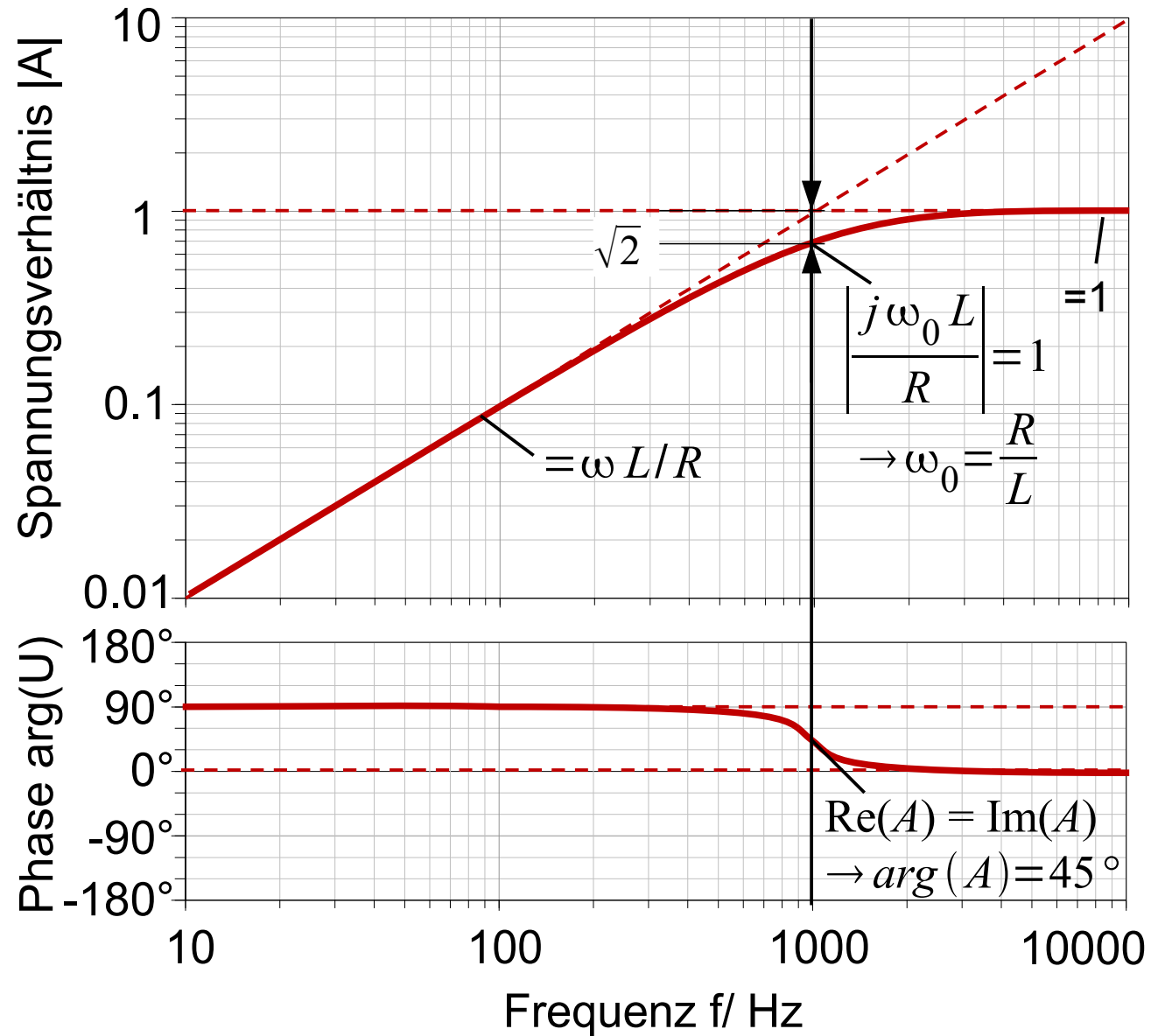

Hoch- und Tiefpass: Übersicht

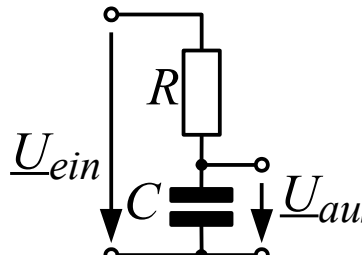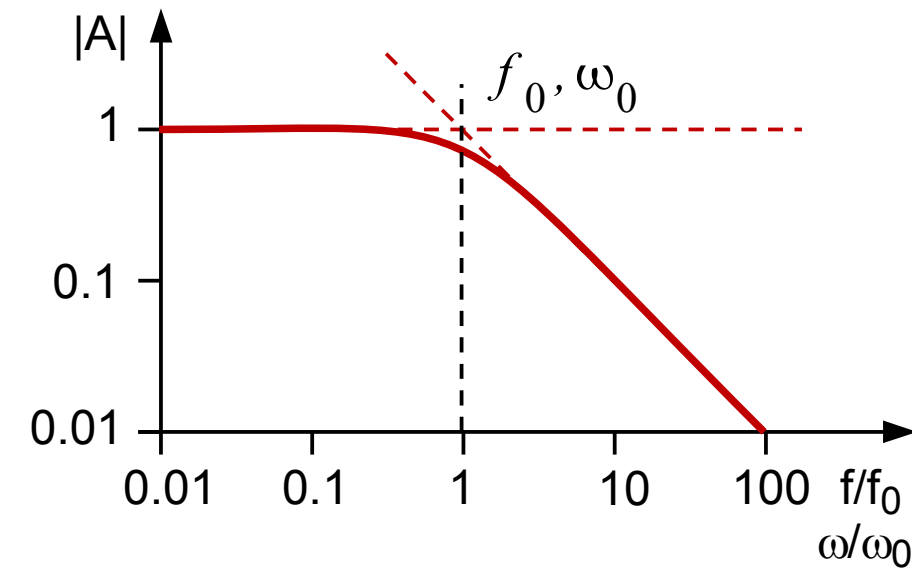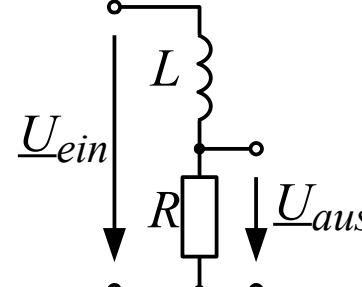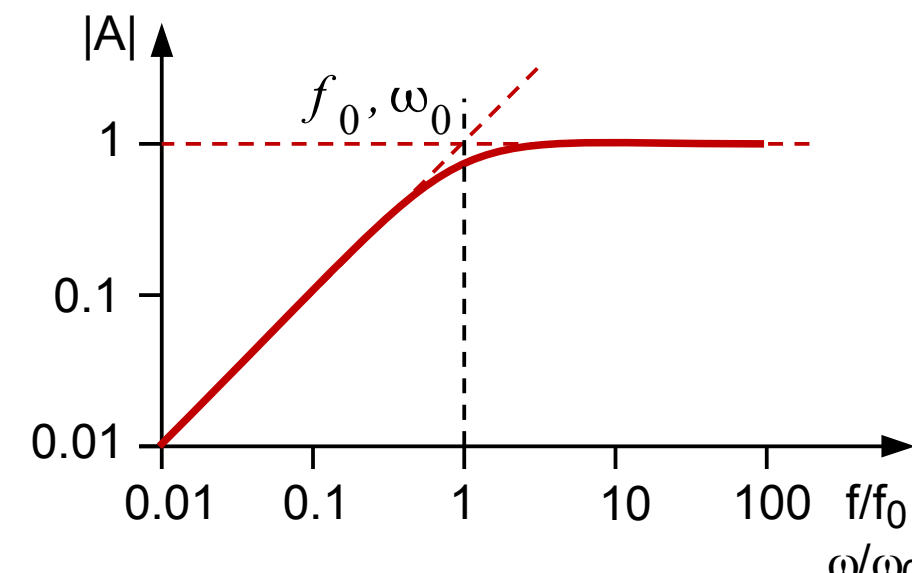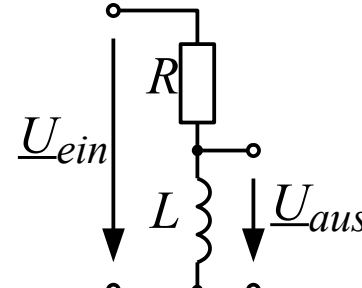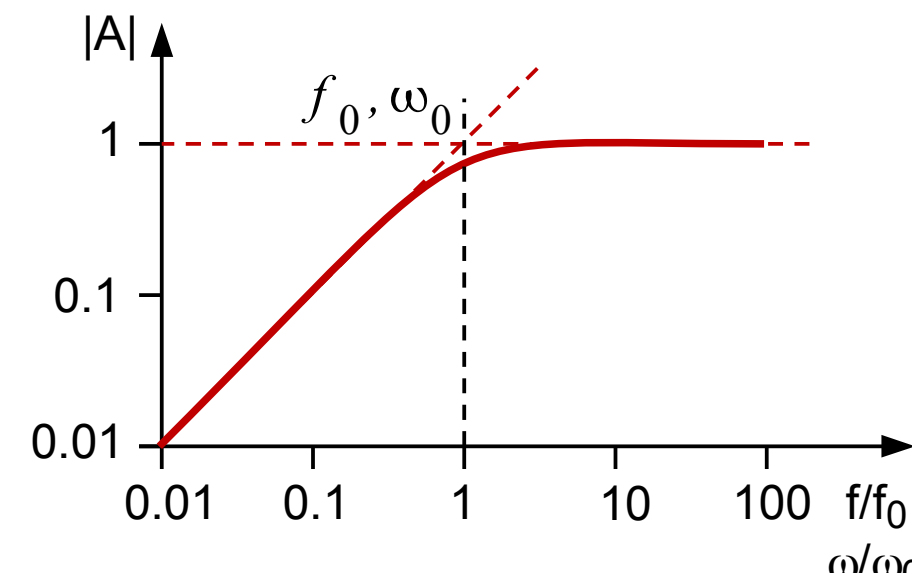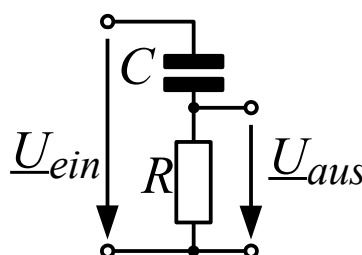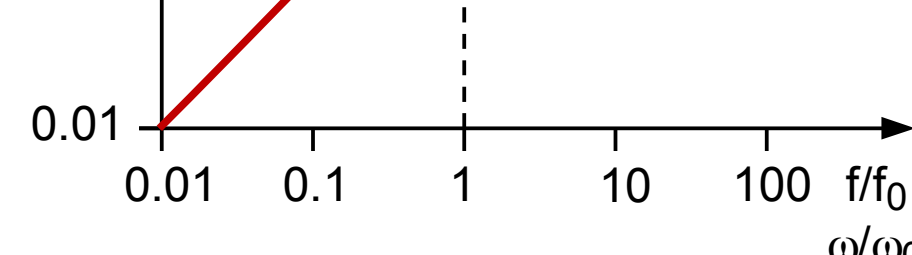 $\omega_0 = \frac{1}{R \cdot C}$	$\underline{A} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$	
 $\omega_0 = \frac{R}{L}$	$\underline{A} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega/\omega_0}}$	
 $\omega_0 = \frac{R}{L}$	$\underline{A} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega/\omega_0}}$	
 $\omega_0 = \frac{1}{R \cdot C}$	$\underline{A} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$	

Kontakt

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt

Professur Elektrische Netze

Institut für Elektrische Energietechnik,
Fakultät für Informations-, Medien- und
Elektrotechnik (F07)

Technische Hochschule Köln

Betzdorferstraße 2, Raum ZO 9-19

50679 Köln, Deutschland

Tel. +49 221 8275 2020

eberhard.waffenschmidt@th-koeln.de

<https://www.th-koeln.de/>

[personen/eberhard.waffenschmidt/](https://www.th-koeln.de/personen/eberhard.waffenschmidt/)

