

Grundlagen der Elektrotechnik

Resonanzkreis: Grundprinzip


TH-Köln 2021

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt


Resonanzkreis: Grundprinzip

- Energie im Resonanzkreis
- Resonanzkreis mit komplexen Zahlen
- Resonanzfrequenz
- Kompensation bei Resonanz
- Kennwiderstand

Resonanzkreis

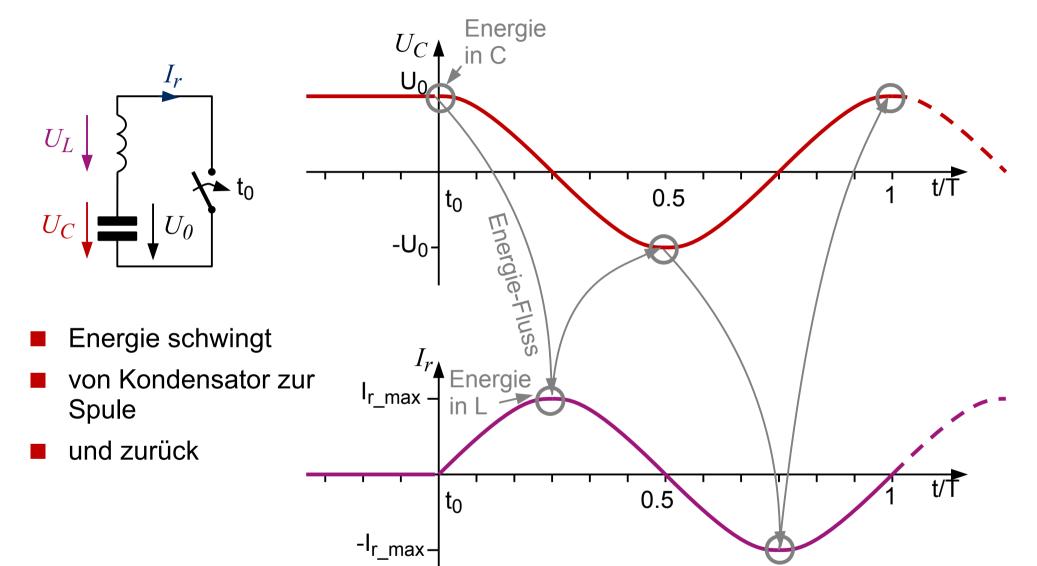

Serienresonanzkreis

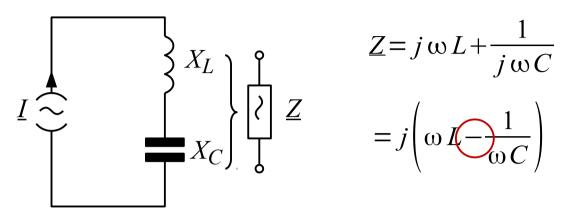

$$\underline{Z} = j \omega L + \frac{1}{j \omega C}$$

$$= j \left(\omega \, I \left(-\frac{1}{\omega \, C} \right) \right)$$

$$\underline{Z} = 0$$

für bestimmtes ω!



Resonanzfrequenz $f_r = \omega_r/2\pi$

Resonanzfrequenz

Bei f_r gilt: Imaginärteil = 0

$$|X_L| = |X_C|$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$


$$\omega^2 = \frac{1}{1 + 1}$$
Merken!


$$\omega_r^2 = \frac{1}{L \cdot C}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

Resonanz-Kompensation:

Beispiel

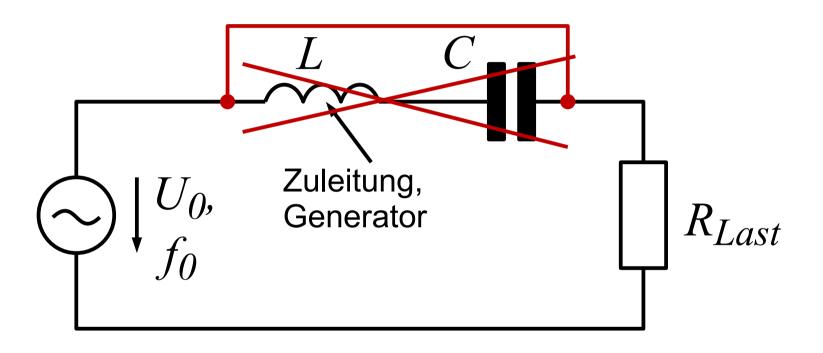


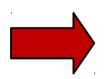

"Unbegrenzte" Leistung

Resonanz-Kompensation

Aber Achtung:

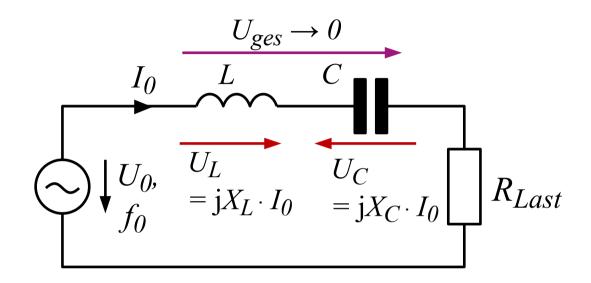

Bei Resonanz:

Außen: Keine (kleine) Spannung

Aber Achtung:


Innen: Große Resonanzspannung!

Kennwiderstand


Wie unterscheiden sich diese Resonanzkreise?

Resonanzkreis 1

Resonanzkreis 2

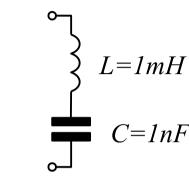

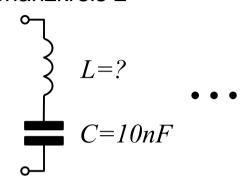
$$\omega_{r1} = \frac{1}{\sqrt{1 \text{mH} \cdot 1 \text{nF}}} = 10^6 \frac{1}{s}$$
 $\omega_{r2} = 10^6 \frac{1}{s}$



$$\omega_{r2} = 10^6 \frac{1}{s}$$

Resonanzkreis N

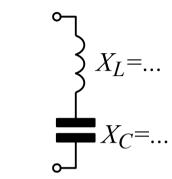

$$\omega_{rN} = 10^6 \frac{1}{s}$$

Definiere weitere Kenngröße: Kennwiderstand Z_C

Z_C ist der Blindwiderstand einer der beiden Komponenten bei Resonanzfrequenz.

$$Z_{C} = \omega_{r} \cdot L = \frac{1}{\omega_{r} \cdot C}$$

$$Z_{C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Anmerkung: Z_C ist eine reelle Größe in Ω

Kontakt

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt Professur Elektrische Netze Institut für Elektrische Energietechnik, Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (F07) Technische Hochschule Köln Betzdorferstraße 2, Raum ZO 9-19 50679 Köln, Deutschland Tel. +49 221 8275 2020 eberhard.waffenschmidt@th-koeln.de https://www.th-koeln.de/ personen/eberhard.waffenschmidt/

